
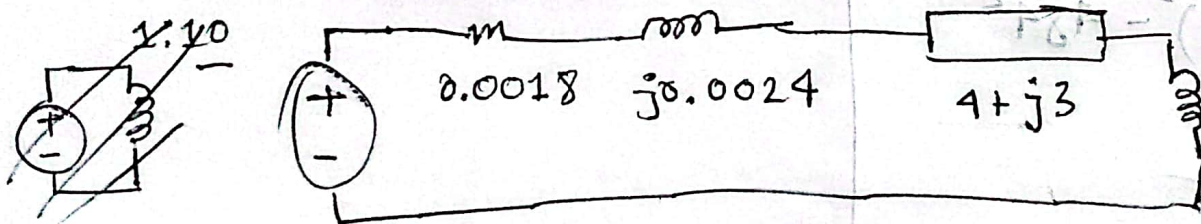
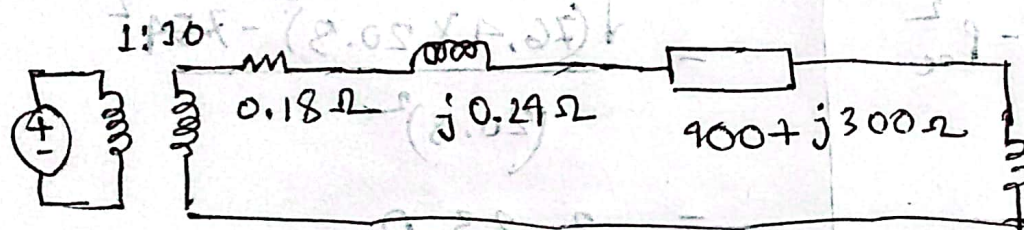


3(a)

$$I = \frac{480 \angle 0}{4 + j3 + 0.18 + j0.24} = 90.76 \angle -41.98^\circ \text{ A}$$

$$P_{\text{loss}} = P = I^2 R = 90.76^2 \times 0.18 = 1482.73 \text{ W}$$

(b)

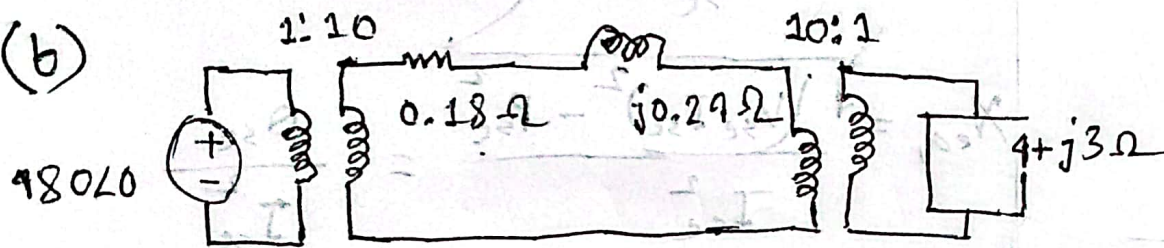

$$I = \frac{480 \angle 0}{0.0018 + j0.0024 + 4 + j3} = 95.94 \angle -40.97^\circ$$

$$P_{\text{loss}} = I^2 R = 95.94^2 \times 0.0018 = 16.57 \text{ W}$$

Open circuit test

$$R_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} = \frac{600^2}{484} = 743.80 \Omega$$


$$= 743.80 \Omega$$

$$X_m = \frac{V_{oc}^2}{Q_{oc}} = \frac{V_{oc}^2}{\sqrt{(V_{oc} I_{oc})^2 - P_{oc}^2}}$$

$$= \frac{600^2}{\sqrt{(600 \times 3.34)^2 - 484^2}}$$

$$= 185.12 \Omega$$

Refer to primary

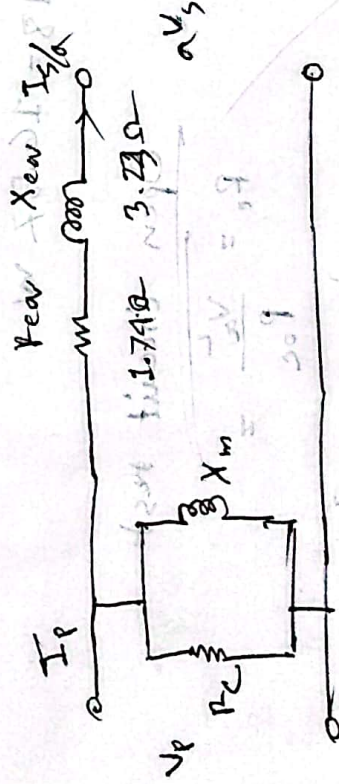

$$R_c = 743.80 \Omega$$

$$X_m = 185.12 \Omega$$

$$R_{eq} = 1.74 \Omega$$

$$X_{eq} = 3.23 \Omega$$

Short circuit test


$$R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \frac{754}{(20.8)^2} = 1.74 \Omega$$

$$X_{eq} = \frac{\sqrt{(V_{sc} I_{sc})^2 - P_{sc}^2}}{I_{sc}^2} = \frac{Q_{sc}}{I_{sc}^2}$$

$$= \frac{\sqrt{(76.4 \times 20.8)^2 - 754^2}}{(20.8)^2}$$

$$= 3.23 \Omega$$

Refer to secondary

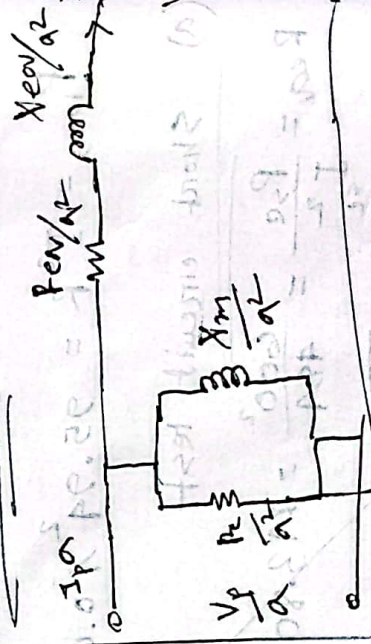

$$R_c = \frac{743.80}{a^2} = 46.18 \Omega$$

$$X_m = \frac{185.12}{a^2} = 11.57 \Omega$$

$$R_{eq} = \frac{1.74}{a^2} = 0.108 \Omega$$

$$X_{eq} = \frac{3.23}{a^2} = 0.202 \Omega$$